

Psim. Questão de prova


Esquema eléctrico do conversor CC-CC

Trabalho, replicar no Proteus

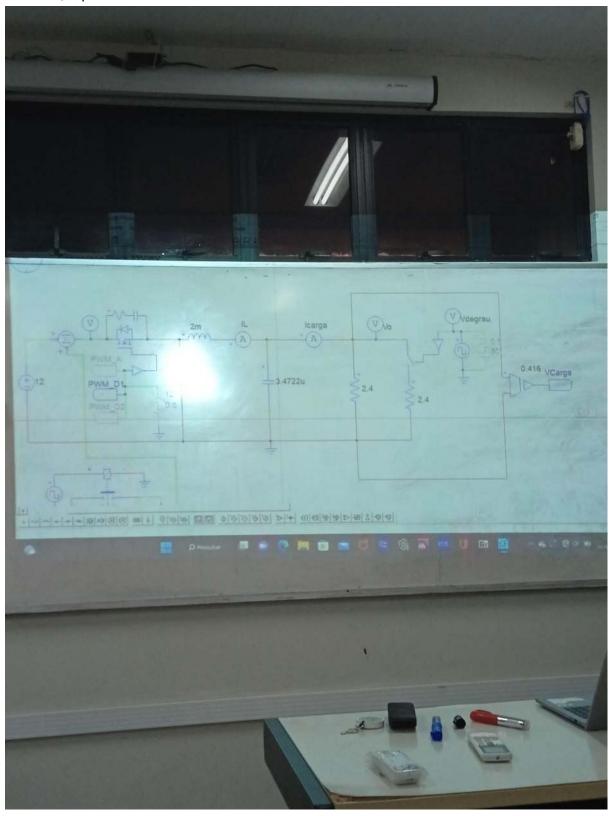

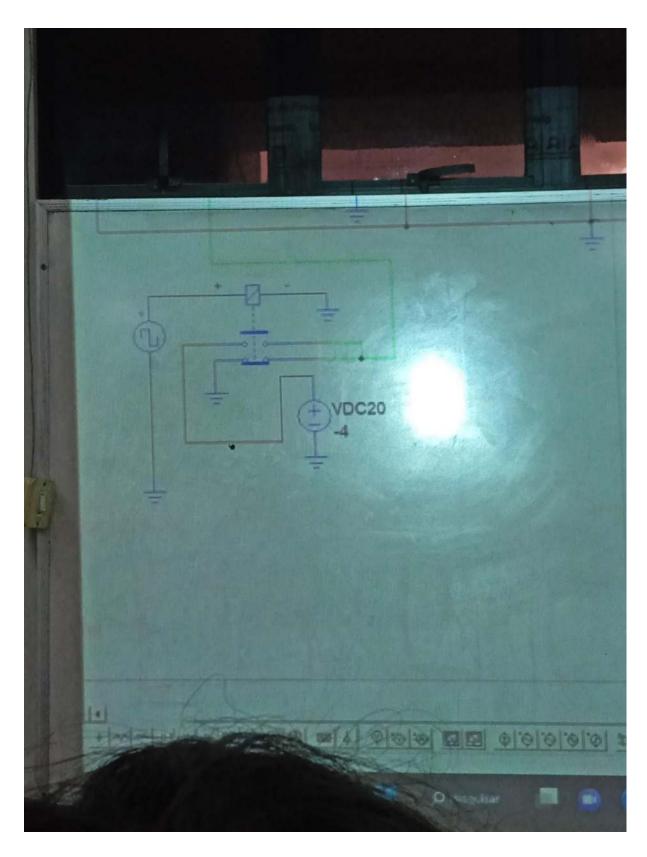


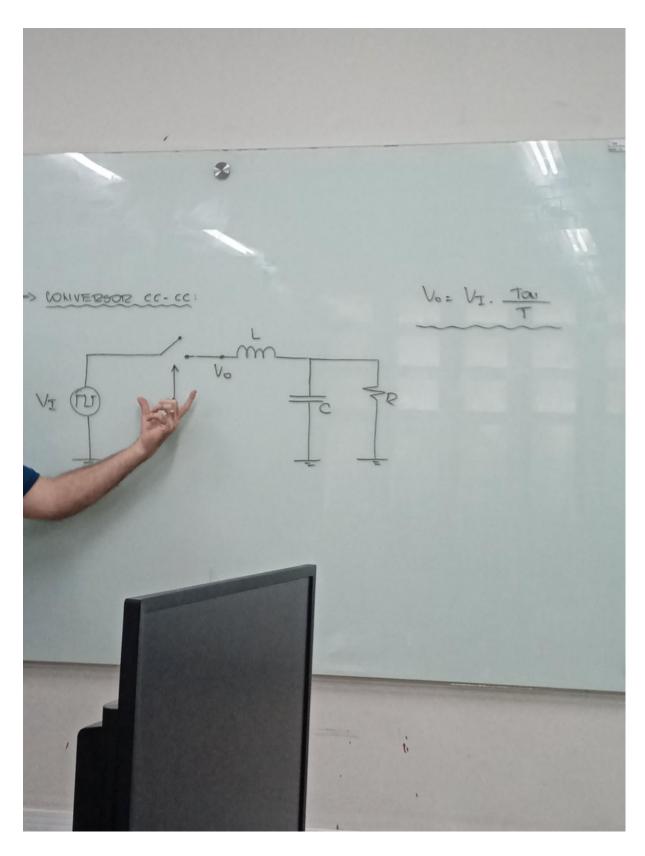Representando no quadro o Conversor CC-CC




Calcular a tensão inicial Ton: tempo que a chave fica fechado


Supondo que o T= 2s

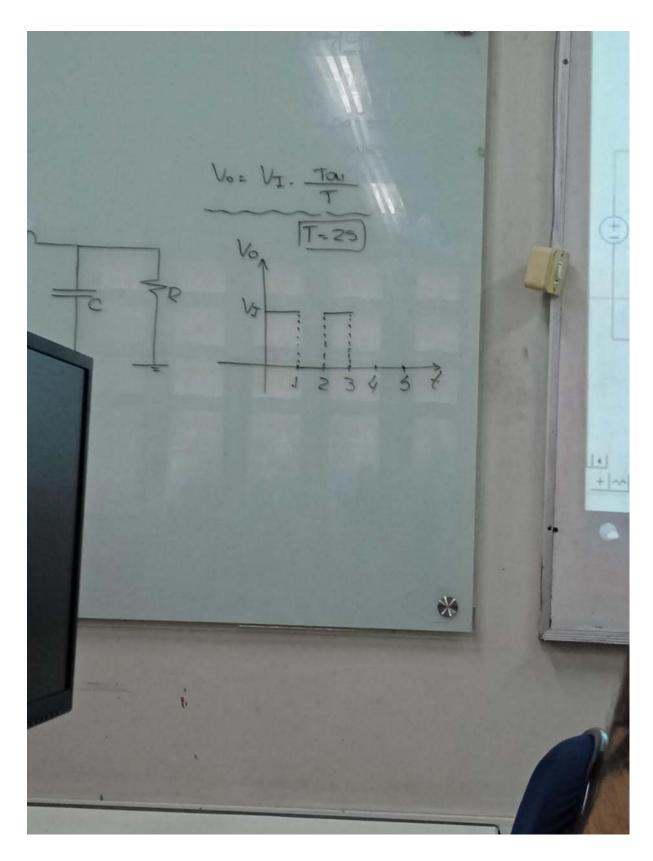


Calculando a tensão média:

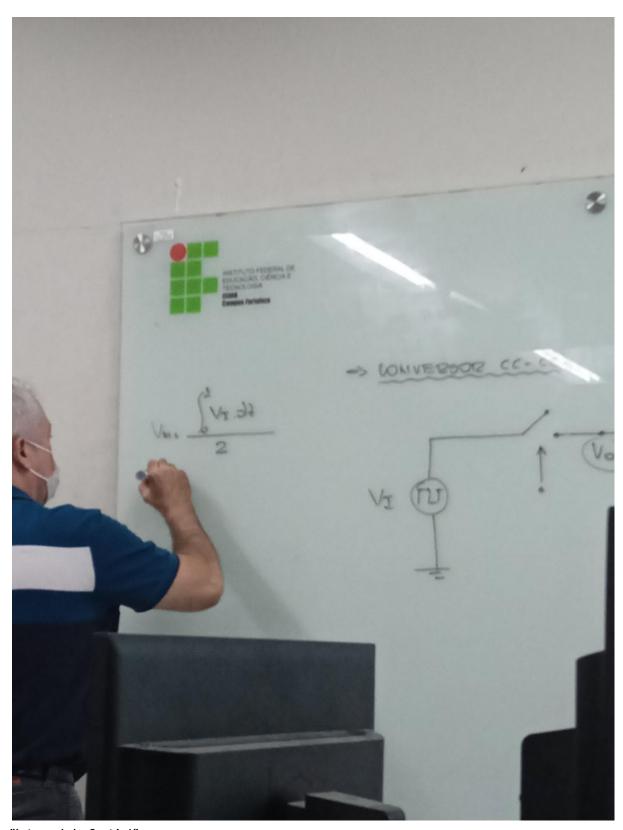


"Integral de 0 até 1"

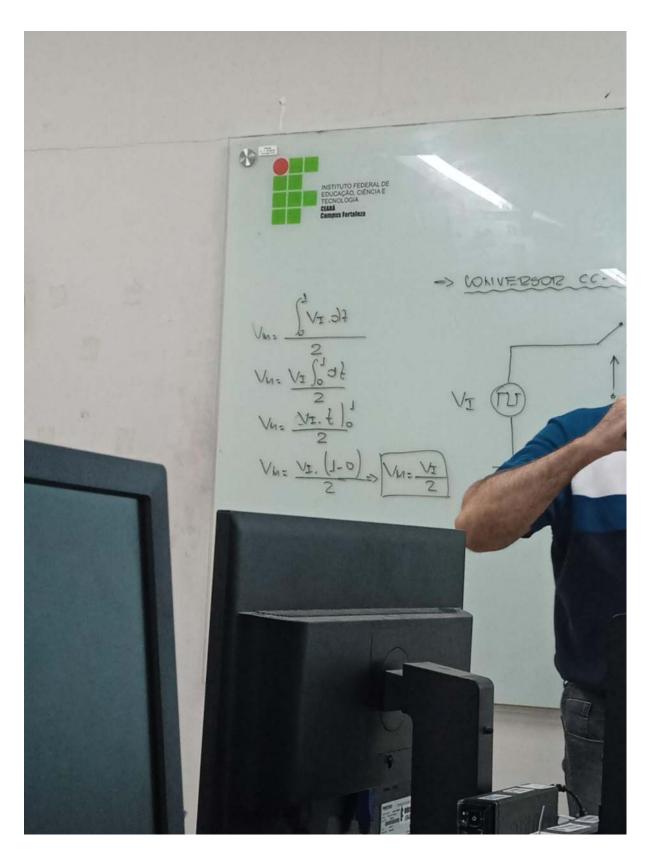

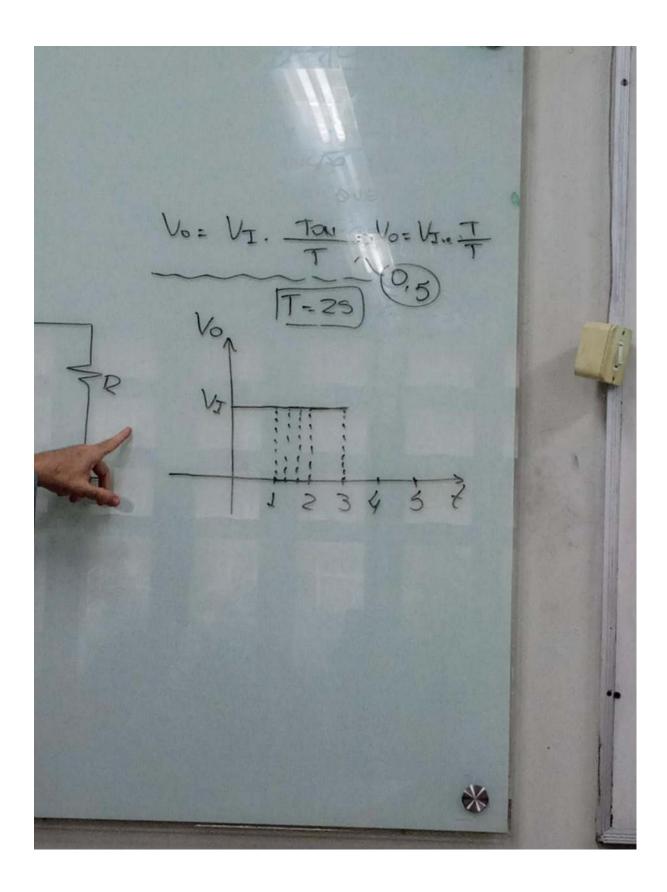Considerando uma relação Ton/T = 0,5, onde Ton = 1 e T= 2




Abrindo a fonte do psim

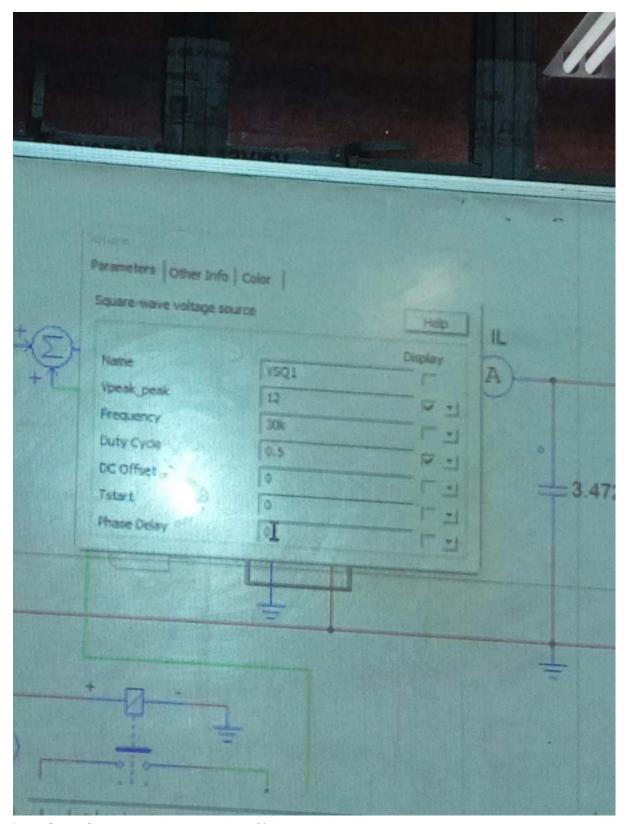


Duty Cycle fixo em 0,5. Logo, será 50% do ciclo

. . .

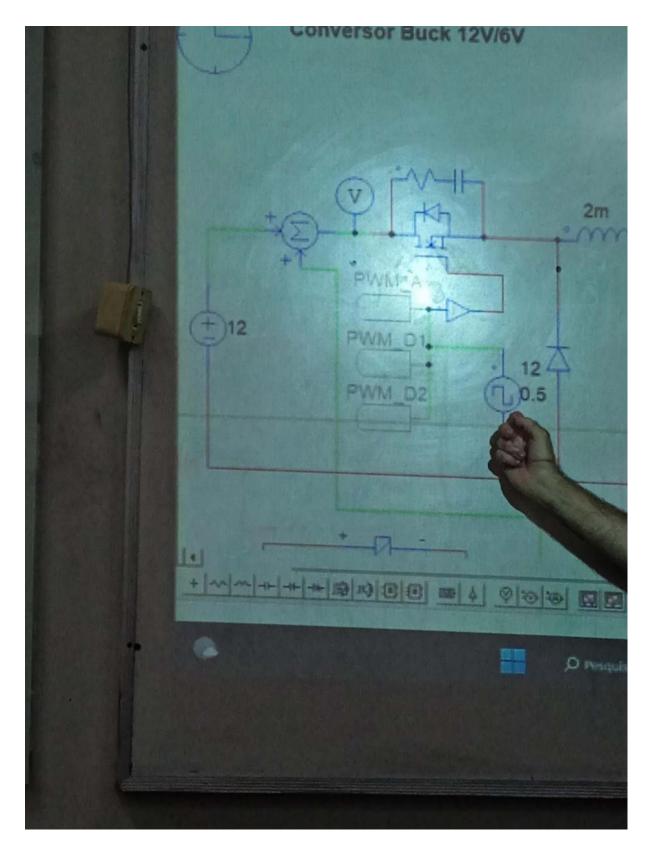


V fica alternando entre V= 12+0 e V= 12-4

Verificando a tensão

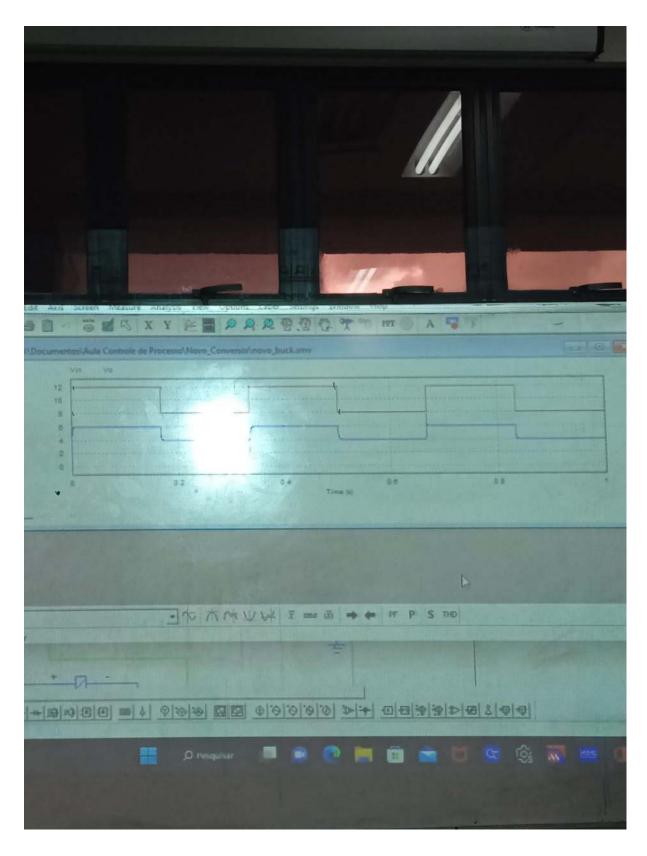

Desligando a fonte 0.5

O gráfico fica :

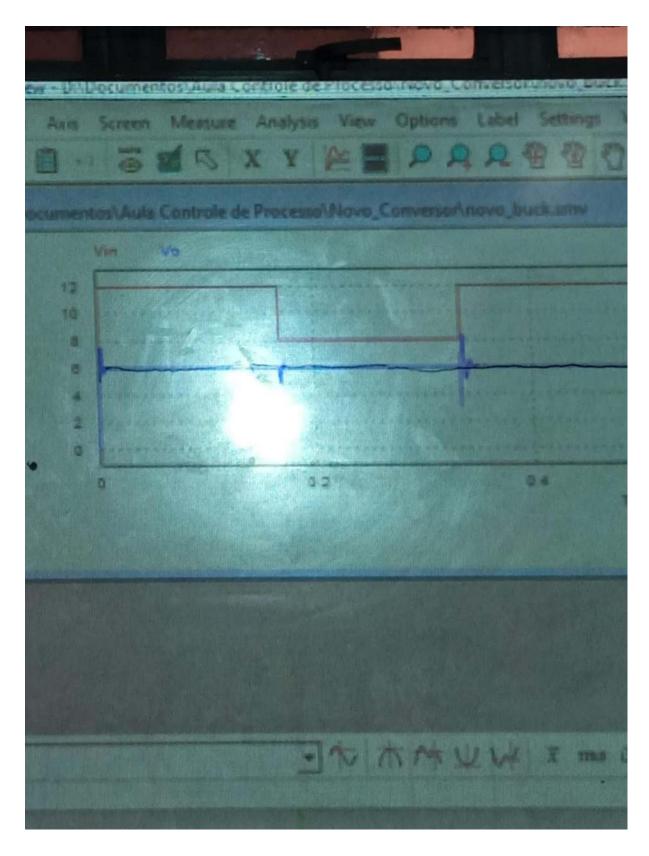

Estabilizou Vo em 6


Conceito do Controlador genérico, seja CC ou CA:


O controlador garante que a tensão de saída seja sempre um valor fixo, por exemplo, a saída seja 6V, logo garante que a saída será 6V independente da variação até a tensão de

entrada seja 6V. Se for um controlador Buck-booster, a variação da variação da tensão de entrada mesmo em 2V, ele garante 6V na saída. Exemplo o Power Bank

Controlador


Mostrando o circuito

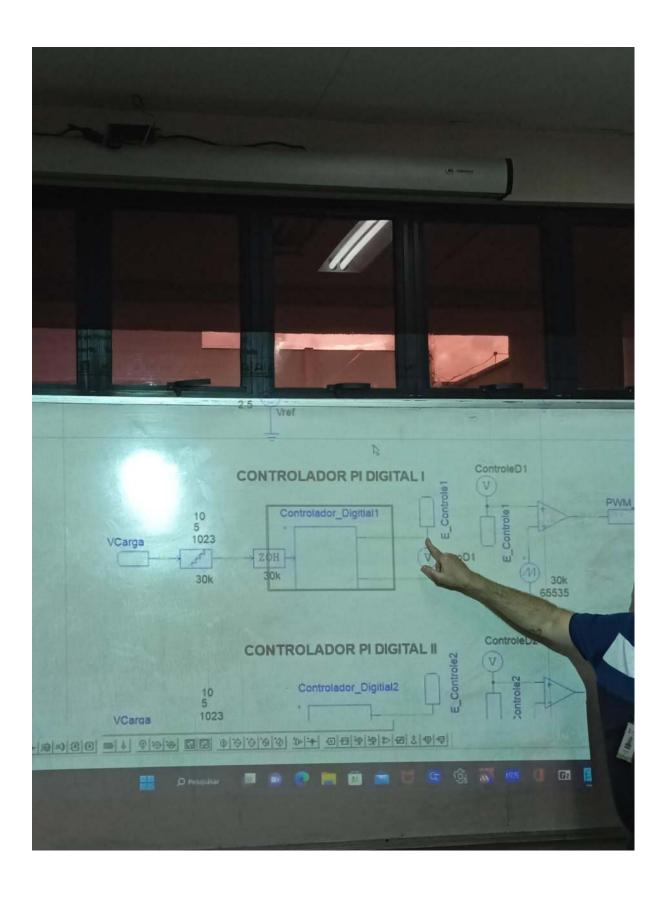


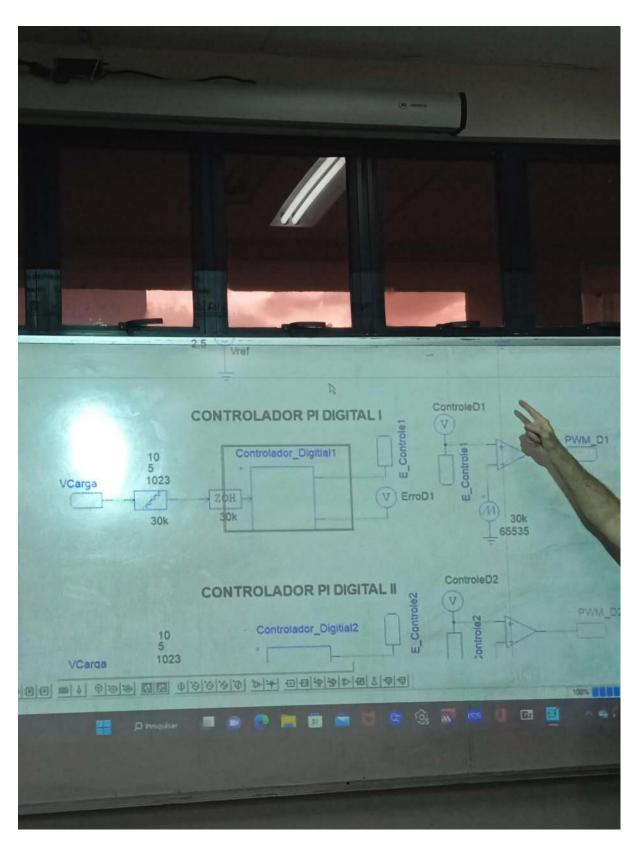


Sinal PwM_D1 será usado no Mosfet


Mostrando o código em C do controlador

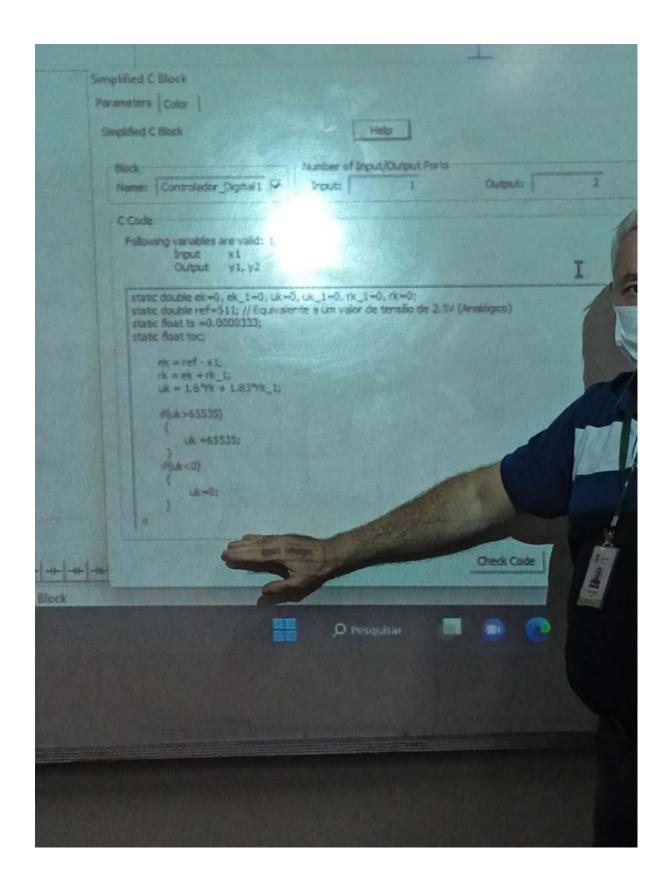

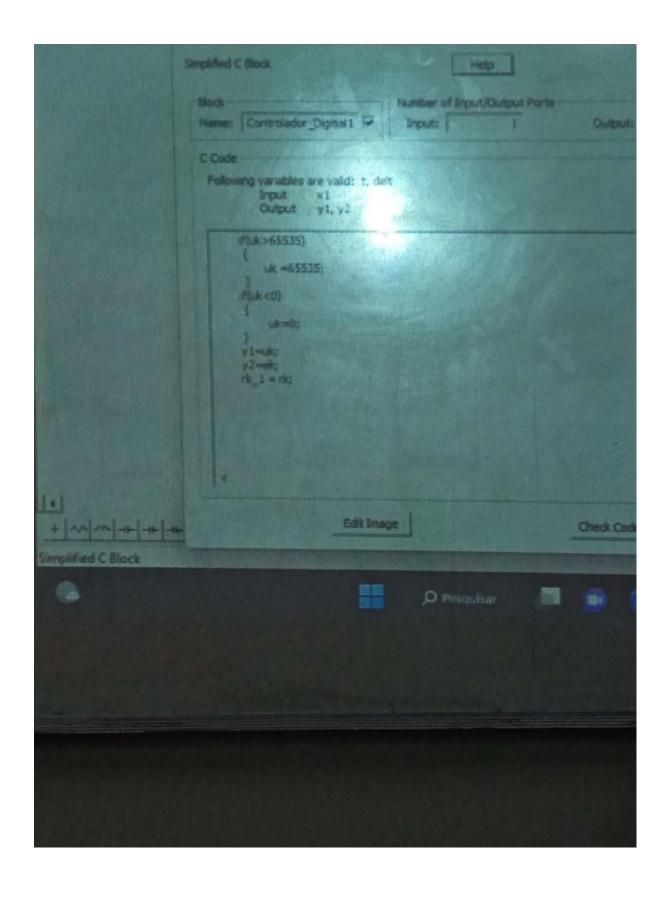


Questão de prova:(CQP)

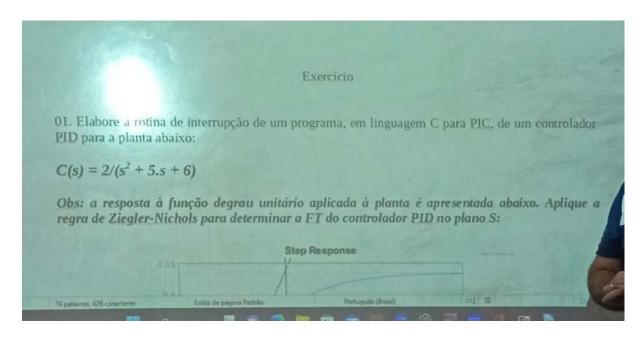

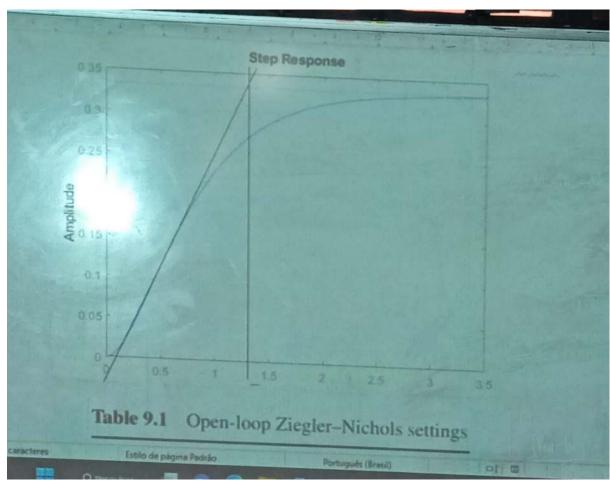

Usando o método Ziegler-Nichols

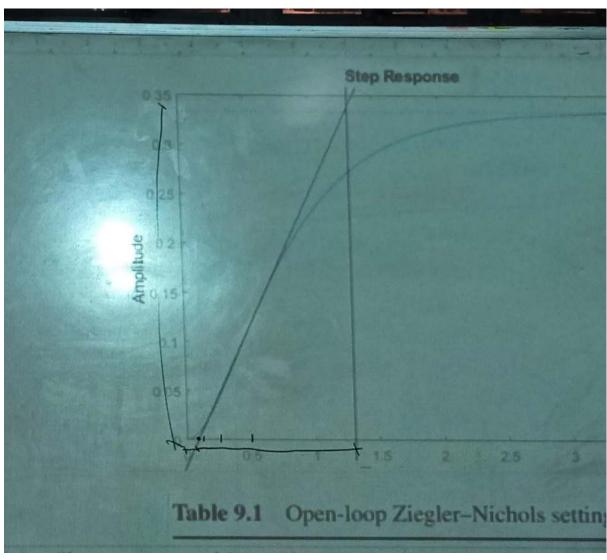


K é a linha pontilhada paralelo ao eixo X K=0,34

TD= 0,12s


T1= 1,35 - 0,12

T1= 1,23s


Projetando, com cálculos, Kp, Ti e Td

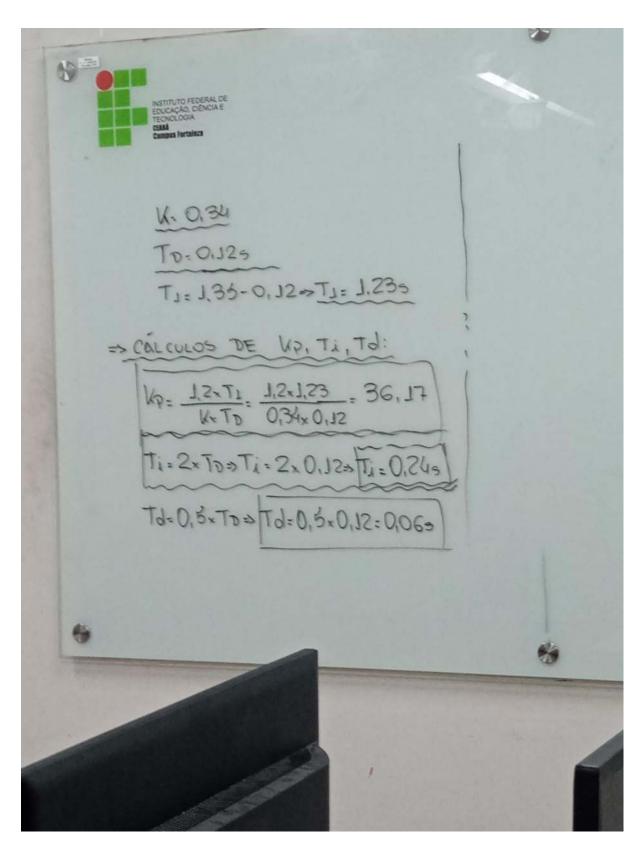

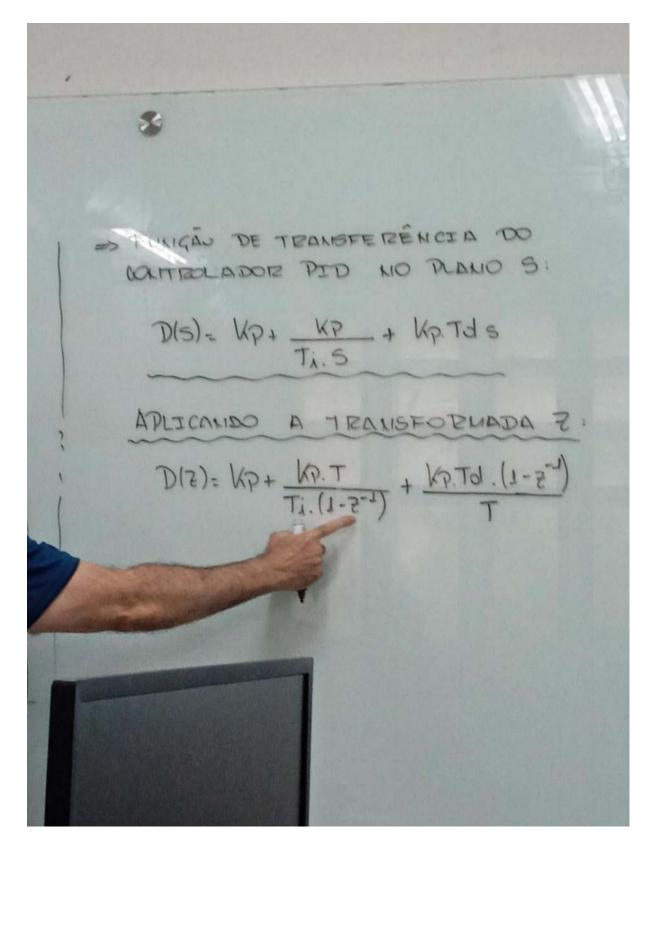
Com isso, podemos determinar a Função de Transferência (FT) do controlador PID, no plano S: e aplicando a transformada Z



Adotando T=0,1s:

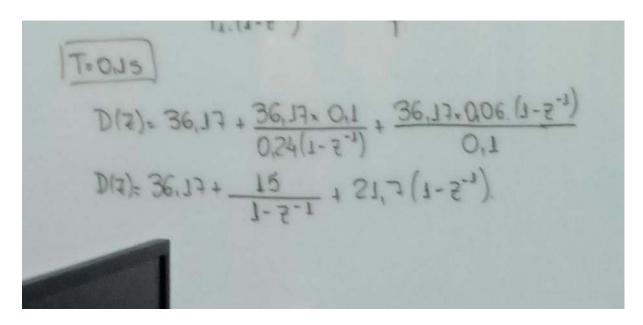

Dando sequência:

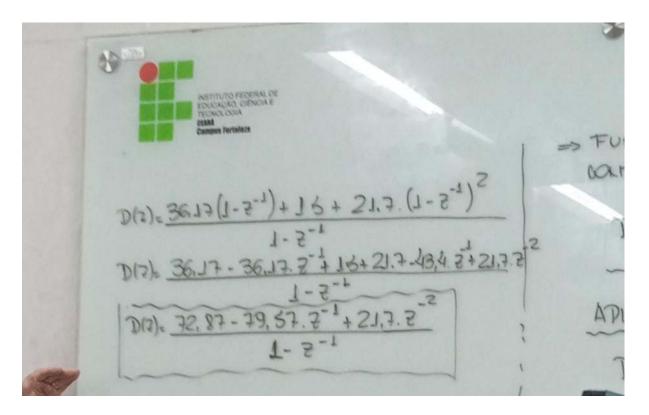

Determinar as equações de diferença, utilizando as estrutura Direta Canônica para descobrir o rk e o uk, temos:

Montando as duas equações de diferença, temos:

$$\int_{1}^{2} \left\{ N_{*} = e_{K} + V_{K-1}; \\ \mu_{K_{*}} = 72.87. V_{K} - 79.57. V_{K-1} + 21.7. V_{K-2}; \\ \frac{1}{+21.7.2} \right\}$$

Obs: Agora vamos programar, em C, a rotina de interrupção. SOMENTE A ROTINA, não precisa do código inteiro.

O código da Rotina de interrupção é representado por:

```
VOID WALTROLE_PID()
     VALOR = READ_ADC();
VALOR = VALOR * (5000); / my
      ek = SK- VALOR;
       VK=EK+ YK-1;
       UN=72.87*MK-79.57.VN_1+21.7*VK-2;
VK=(byte)(UN=255);
       OUTPUT_B(YK);
        OUTPUT-LOW (PIN-CO);
        OUTPUT_HIGH (PIN-CO);
```

Lembrando de configurar o Timer em 0,1s

// Finalizado a questão da prova

Obs: Sk= 2500 mV

Lembre de inicializar as variáveis em 0.